

$$\frac{dA_f}{A_f} = \frac{1}{1+AF} \cdot \frac{dA}{A}$$

失真信号: 在输出幅度相同的情况下, 失真信号(减小为原来的 $1/(1+AF)$)

1. 对输出电阻的影响

$$R_{of} = \frac{R_o}{1+AF} \xrightarrow{\text{深度电压负反馈}} R_{of} = 0 \text{ (从取样点)}$$

$$R_{of} = R_o(1+AF) \xrightarrow{\text{深度电流负反馈}} R_{of} = \infty \text{ (从取样点)}$$


2. 对输入电阻的影响

$$\text{并联: } R_{if} = R_i / (1+AF) \xrightarrow{\text{深度电压负反馈}} R_{if} = 0 \text{ (从求和点)}$$

$$\text{串联: } R_{if} = (1+AF) R_i \xrightarrow{\text{深度电流负反馈}} R_{if} = \infty \text{ (从求和点)}$$

一、电压串联负反馈

(1) 求输入电阻

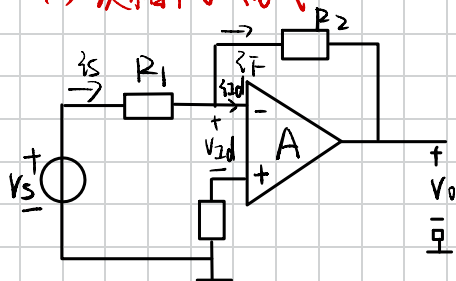

$$\begin{cases} i_s = \frac{V_s}{R_1} \\ i_f = \frac{0 - V_o}{R_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{V_s - 0}{R_1} = \frac{0 - V_o}{R_2}$$

$$\therefore V_o = -\left(\frac{R_2}{R_1}\right) V_s$$


$$A_{vf} = -R_2 / R_1$$

电压串联负反馈

$$R_{if} = 0 + R_1 = R_1$$

$$R_{of} = 0$$

(2) 同相输入方式

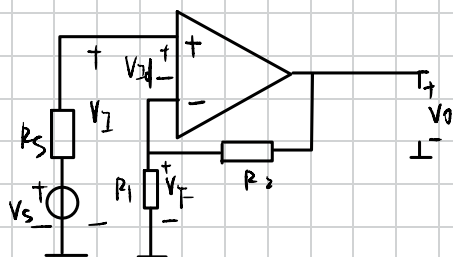

电压串联负反馈

当 R_1 开路时, $V_o = V_s$ 称为

电压跟随器


$$\begin{cases} V_F = V_o \times \frac{R_1}{R_2 + R_1} \\ V_s = V_F \end{cases} \rightarrow \therefore V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_s$$

$$A_{vf} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

$$R_{if} = \infty$$

$$R_{of} = 0$$

(3) 差分输入方式

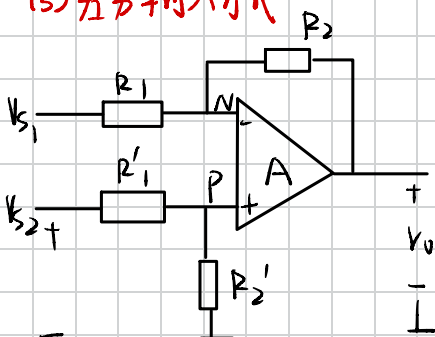

$$\begin{aligned} V_o &= V_o' + V_o'' \\ &= -\frac{R_2}{R_1} V_{s1} + V_{s2} \cdot \frac{R'_2}{R'_1 + R'_2} \times \left(\frac{R_2}{R_1} + 1\right) \end{aligned}$$

$$R_{if} = R_1 + R'_1$$


$$R_{of} \rightarrow 0$$

当 $R'_1 = R_1, R'_2 = R_2$ 时

$$V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_{s2} - V_{s1}) \quad \text{减法运算电路}$$

二、求和运算

(1) 反相求和运算

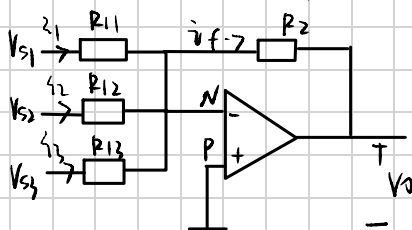


虚地

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_f$$

$$\frac{V_{s1}}{R_{11}} + \frac{V_{s2}}{R_{12}} + \frac{V_{s3}}{R_{13}} = -\frac{V_o}{R_2}$$

$$V_o = -\left(\frac{R_2}{R_{11}} V_{s1} + \frac{R_2}{R_{12}} V_{s2} + \frac{R_2}{R_{13}} V_{s3}\right)$$

(2) 同相求和运算

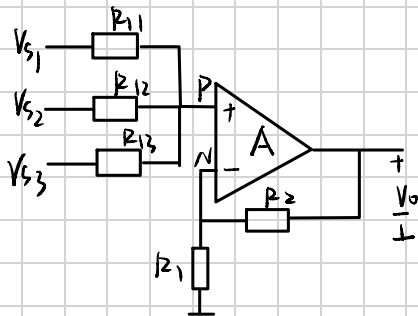

$$V_o \times \frac{R_1}{R_2 + R_1} = V_p$$


$$V_o = V_p \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right)$$

$$V_p = \frac{R_{12} // R_{13}}{R_{11} + R_{12} // R_{13}} V_{s1} + \dots$$

$$= (R_{11} // R_{12} // R_{13}) \left(\frac{V_{s1}}{R_{11}} + \frac{V_{s2}}{R_{12}} + \frac{V_{s3}}{R_{13}} \right)$$

$$\therefore V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) (R_{11} // R_{12} // R_{13}) \left(\frac{V_{s1}}{R_{11}} + \frac{V_{s2}}{R_{12}} + \frac{V_{s3}}{R_{13}} \right)$$

(3) 双端求和运算

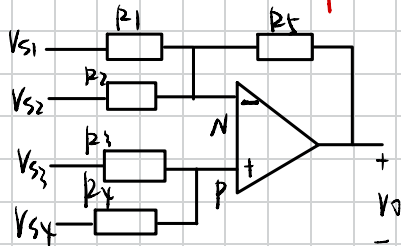


利用叠加定理:

$$V_o = -\frac{R_5}{R_1} V_{s1} - \frac{R_5}{R_2} V_{s1} + \left(1 + \frac{R_5}{R_1 // R_2} \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_{s3} + \left(1 + \frac{R_5}{R_1 // R_2} \right) \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_{s4}$$

三、积分和微分运算电路

(1) 积分运算电路

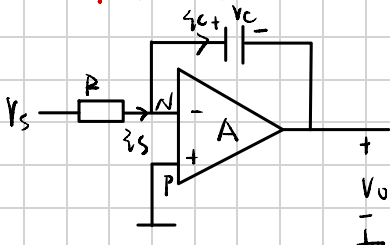


$$V_s = \frac{V_s}{R}$$

$$V_N = V_P = 0$$

$$V_o = -V_c = -\frac{1}{C} \int i_c dt = -\frac{1}{RC} \int V_s dt$$

(2) 微分运算电路

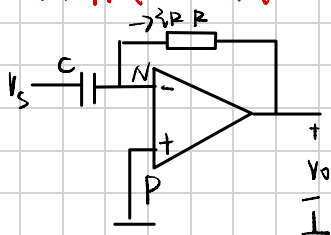

$$i_P = -\frac{V_o}{R} = i_C = C \frac{dV_s}{dt}$$

$$\therefore V_o = -RC \frac{dV_s}{dt}$$